



**UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**



FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PRACTICA #3

**“PROGRAMACIÓN Y EMULACIÓN DE UNA
MEMORIA DE MICROPROGRAMA.”**

- **EGUIARTE MORETT LUIS ANDRÉS**

SEMESTRE: 2018-1

Práctica 3.

Objetivo.

Diseñar, programar y emular una memoria de microprograma empleando lenguajes de descripción de hardware y una tarjeta lógico-programable basada en un FPGA o un CPLD.

Desarrollo.

Es requisito **INDISPENSABLE** presentar un reporte en formato digital para cada práctica donde aparezca la siguiente información:

1) Copia de una identificación con fotografía

- preferentemente la credencial de estudiante de los miembros del equipo. (incluir correo electrónico de los integrantes).



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"



Nombre

LUIS ANDRES
EGUARTE MORETT


No. De Cuenta

31070963 - 7

CURP EUMLG3106HDFGRS06


Fecha de Emisión

02/08/2014

 

 
FACULTAD DE INGENIERIA
ING EN COMPUTACION





Correo: leguiart93@gmail.com

2) Diagrama del diseño de la carta ASM.

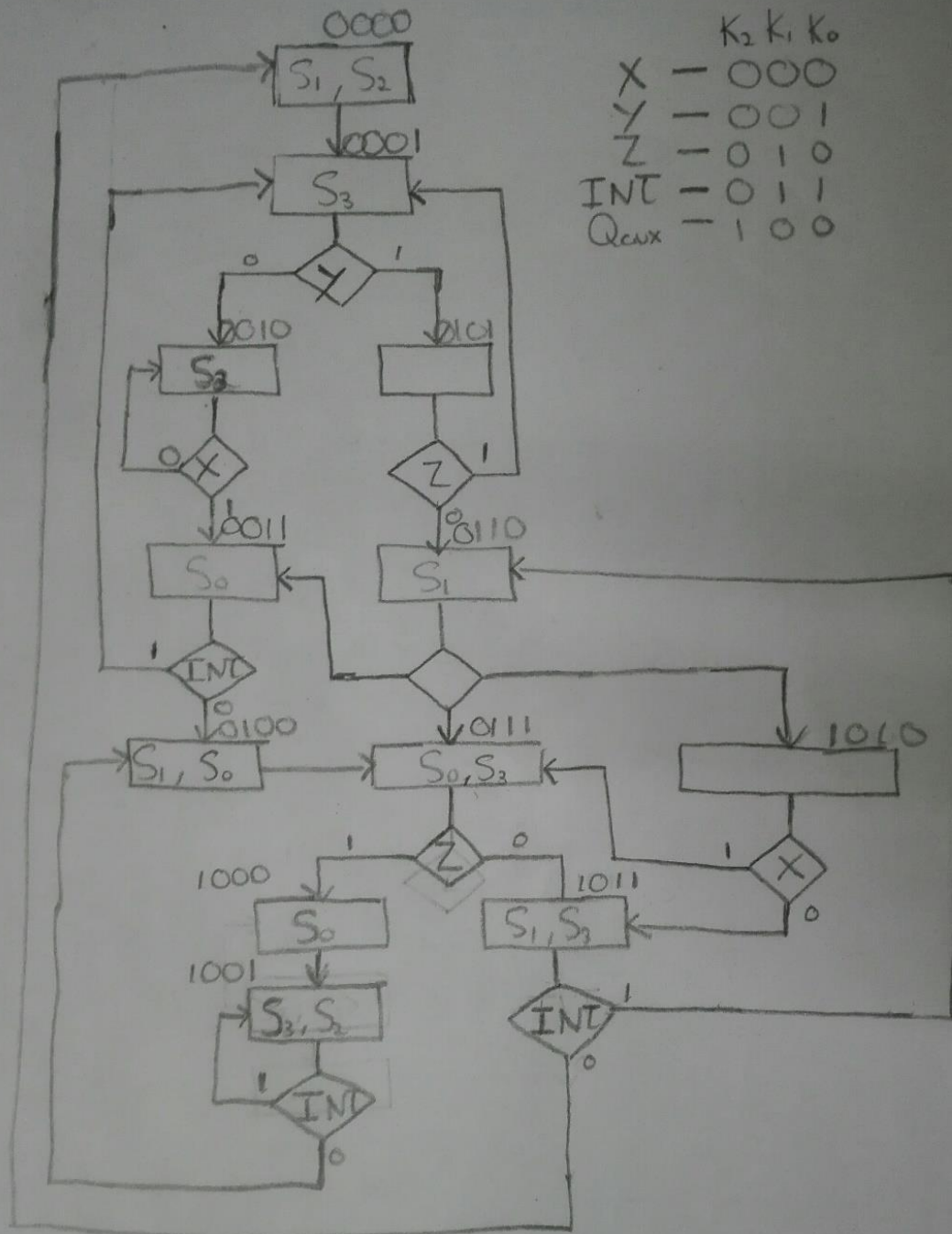

$K_2 K_1 K_0$
 $X - 000$
 $Y - 001$
 $Z - 010$
 $INT - 011$
 $Q_{aux} - 100$

3) Tabla de verdad de la memoria de microprograma.

P3	P2	P1	P0	L3	L2	L1	L0	K2	K1	K0	V.F.	I1	I0	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	0	1	0	0	0	0

4) El código programado en VHDL, VERILOG, etc.

memoria_top.vhd

--Top Entity

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity memoria_top is

Port (edo_presente : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

prueba : out std_logic_vector(2 downto 0);

vf : out std_logic;

microinstruccion : out std_logic_vector(1 downto 0);

liga : out std_logic_vector(3 downto 0);

```

        salida : out  STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        salida_deco : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
end memoria_top;

architecture arqmemoria_top of memoria_top is
begin
u3: entity work.deco(arqdeco) port map(edo_presente, salida_deco);
u4: entity work.memoria(arqmemoria) port map(edo_presente,prueba,
vf, microinstruccion, liga, salida);

end arqmemoria_top;

```

memoria.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity memoria is
    Port(estado_presente : in std_logic_vector(3 downto 0);
        prueba : out std_logic_vector(2 downto 0);
        vf : out std_logic;
        microinstruccion : out std_logic_vector(1 downto 0);
        liga : out std_logic_vector(3 downto 0);
        salida : out std_logic_vector(3 downto 0));
end memoria;

architecture arqmemoria of memoria is

```

```

signal int : std_logic_vector(13 downto 0);
begin
    process(estado_presente)
    begin
        case estado_presente is
            when "0000" => int <= "-----000110";
            when "0001" => int <= "01010011011000";
            when "0010" => int <= "00100000010100";
            when "0011" => int <= "----0111110001";
            when "0100" => int <= "01111000010011";
            when "0101" => int <= "00010101010000";
            when "0110" => int <= "-----100010";
            when "0111" => int <= "10110100011001";
            when "1000" => int <= "-----000001";
            when "1001" => int <= "----0111111100";
            when "1010" => int <= "01110001010000";
            when "1011" => int <= "----0111111010";
            when "1100" => int <= "0000----010000";
            when "1101" => int <= "0000----010000";
            when "1110" => int <= "0000----010000";
            when "1111" => int <= "0000----010000";
            when others => int <= "00000000000000";

        end case;

        liga <= int(13 downto 10);
        prueba <= int(9 downto 7);
        vf <= int(6);
        microinstruccion <= int(5 downto 4);
        salida <= int(3 downto 0);
    end process;
end;

```



```

        end process;
end arqmemoria;

deco.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity deco is
port(
    bcd: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    display: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end deco;

architecture arqdeco of deco is
begin
    with bcd select
    display <= "1000000" when "0000",
               "1111001" when "0001",
               "0100100" when "0010",
               "0110000" when "0011",
               "0011001" when "0100",
               "0010010" when "0101",
               "0000010" when "0110",
               "1111000" when "0111",
               "0000000" when "1000",
               "0011000" when "1001",
               "0001000" when "1010",

```

```
        "0000011" when "1011",  
        "1000110" when "1100",  
        "0100001" when "1101",  
        "0000100" when "1110",  
        "0001110" when "1111",  
        "0000110" when others;  
  
end arqdeco;
```

5) Diagrama esquemático del diseño en su caso.

Todo fue programado

6) Tabla de verdad de la lógica que administra los habilitadores de tercer estado.

En esta práctica únicamente se programó la memoria de microprograma y el deco, sin embargo para la práctica cuatro si fue necesaria.



**UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**



FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PRACTICA #4

**“PROGRAMACIÓN Y EMULACIÓN DE UN
SECUENCIADOR BÁSICO DE 4
MICROINSTRUCCIONES ”**

- **EGUIARTE MORETT LUIS ANDRÉS**

SEMESTRE: 2018-1

Práctica 4.

Objetivo.

Diseñar, programar y emular un secuenciador básico de 4 microinstrucciones empleando lenguajes de descripción de hardware y una tarjeta lógico-programable basada en un FPGA o un CPLD.

Desarrollo.

Es requisito **INDISPENSABLE** presentar un reporte en formato digital para cada práctica donde aparezca la siguiente información:

1) Copia de una identificación con fotografía

- preferentemente la credencial de estudiante de los miembros del equipo. (incluir correo electrónico de los integrantes).



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"



Nombre

LUIS ANDRES
EGUARTE MORETT


No. De Cuenta

31070963 - 7

CURP EUMLG3106HDFGRS06


Fecha de Emisión

02/08/2014

 

 
FACULTAD DE INGENIERIA
ING EN COMPUTACION





Correo: leguiart93@gmail.com

2) Diagrama del diseño de la carta ASM.

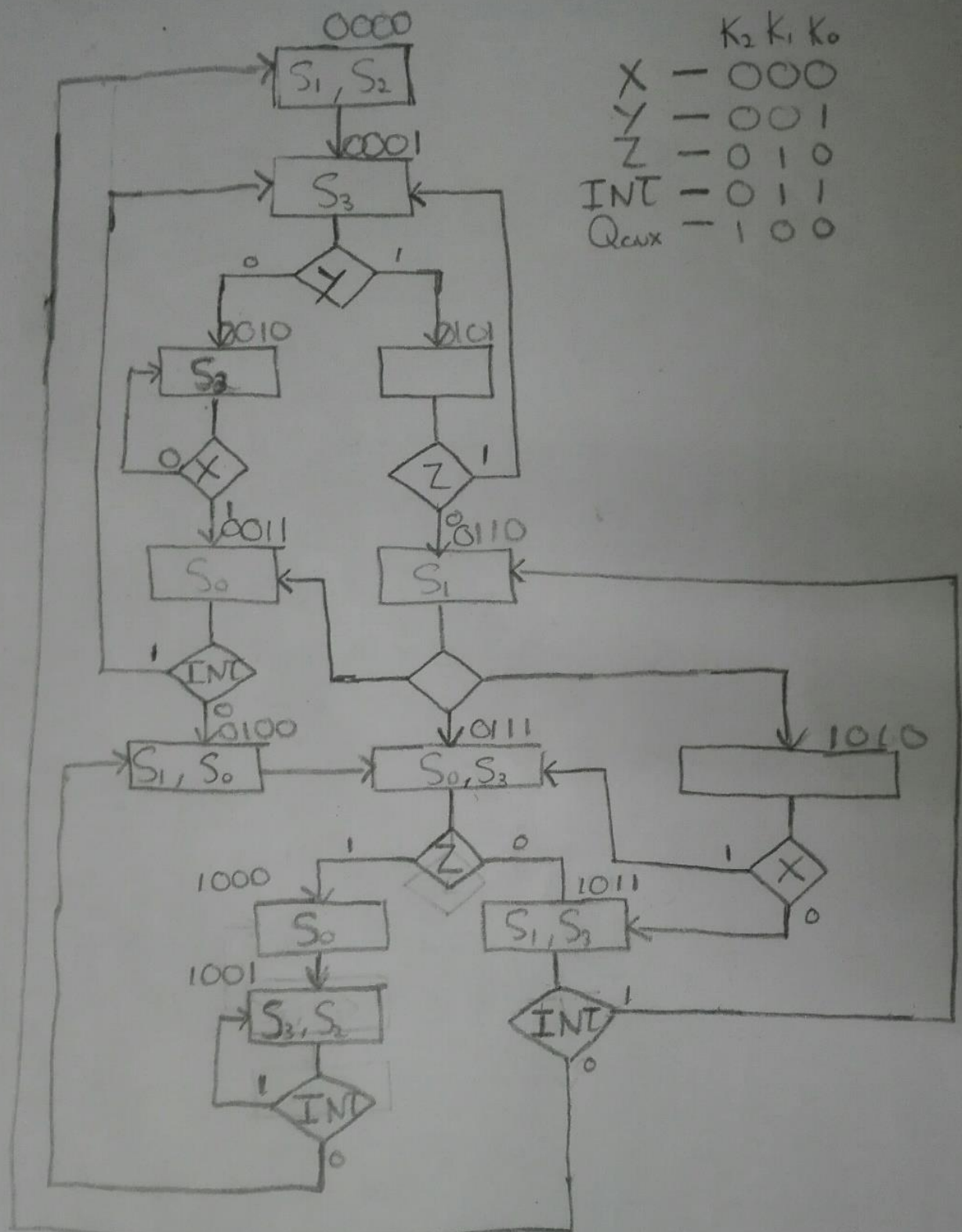

3) Tabla de verdad de la memoria de microprograma.

P3	P2	P1	P0	L3	L2	L1	L0	K2	K1	K0	V.F.	I1	I0	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	*	*	*	*	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	0	1	0	0	0	0

4) El código programado en VHDL, VERILOG, etc.

Los módulos de memoria.vhd y deco.vhd quedaron iguales.

relojlento.vhd

```
-- Reloj con divisor de frecuencia
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity relojlento is
port(
clk1: in std_logic;
led: buffer std_logic );
end relojlento;

architecture arqrelojlento of relojlento is
signal conteo: integer range 0 to 25000000;
begin
process(clk1)
begin
if(clk1' event and clk1='1') then
    conteo<=conteo+1;
    if(conteo=25000000) then
        conteo<=0;
        led<=not(led);
    end if;
end if;
end process;
```



```
end arqrelojlento;
```

regi.v

```
module regi(entrada, hab, edo_sig);
    input[3:0] entrada;
    input hab;
    output[3:0] edo_sig;
    reg[3:0] rsalida;

    always @(entrada,hab)
    begin
        case(hab)
            1'b0 : rsalida = entrada;
            1'b1 : rsalida = 4'bzzzz;
        endcase
    end

    assign edo_sig = rsalida;
endmodule
```

secuenciador.v

```
module secuenciador(reloj, reset, cc, microinstruccion, liga, vect, vmap,
pl, map_hab, vect_hab, estado_presente);
    input reloj;
    input reset;
    input cc;
    input[1:0] microinstruccion;
    input[3:0] liga;
    input[3:0] vect;
    input[3:0] vmap;
    output pl;
    output map_hab;
    output vect_hab;
    output[3:0] estado_presente;
    reg[3:0] temporal, temporal2;
    reg[0:0] pltemp, maptemp, vecttemp;

    always@(posedge reloj)
    begin
        if(reset)
            temporal = 0;
        else if(!reset)
            begin
                temporal2 = estado_presente+1;
                case(microinstruccion)
                    2'b00: //Paso continuo
                        begin
                            temporal=temporal2;

```

```

        pltemp = 1;
        maptemp = 1;
        vecttemp = 1;
    end
    2'b01:
        if(!cc)
            begin
                temporal=liga; //Salto condicional
                pltemp = 1'b0;
                maptemp = 1'b1;
                vecttemp = 1'b1;
            end
        else
            begin
                temporal=temporal2; //Paso continuo
                pltemp = 1'b1;
                maptemp = 1'b1;
                vecttemp = 1'b1;
            end
        end
    2'b10:
        begin
            temporal=vmap; //Salto de transformacion
            pltemp = 1'b1;
            maptemp = 1'b0;
            vecttemp = 1'b1;
        end
    2'b11:
        if(!cc) //Salto por interrupcion
            begin
                temporal=vect;
                pltemp = 1'b1;
                maptemp = 1'b1;
                vecttemp = 1'b0;
            end
        else
            begin
                temporal=temporal2; //Paso continuo
                pltemp = 1'b1;
                maptemp = 1'b1;
                vecttemp = 1'b1;
            end
        end
    endcase;
end
else
    temporal=estado_presente;
end

assign estado_presente=temporal;
assign pl = pltemp;
assign map_hab = maptemp;

```

```
        assign vect_hab = vecttemp;
endmodule
```

lógica.v

```
module logica(vf, qseleccionada, cc);
    input vf;
    input qseleccionada;
    output cc;
    reg temporal;

    always@(qseleccionada)
    begin
        temporal = qseleccionada^vf;
    end

    assign cc = temporal;

endmodule
```

multiplexor.v

```
module multiplexor(x,y,z,interrupcion,prueba, qseleccionada);
    input x;
    input y;
    input z;
    input interrupcion;
    input[2:0] prueba;
    output qseleccionada;
    reg temporal;

    always@(qseleccionada)
    begin
        case(prueba)
            3'b000:
                temporal = x;
            3'b001:
                temporal = y;
            3'b010:
                temporal = z;
            3'b011:
                temporal = interrupcion;
            3'b100:
                temporal = 0; //Qauxiliar
        endcase
    end

    assign qseleccionada=temporal;
endmodule
```

secuenciador_top.vhd

```
--Top Entity
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity secuenciador_top is
    Port ( clk1, x, y, z, interrupcion, reset : in STD_LOGIC;
          reg_int, reg_trans : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          salida : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          salida_deco : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
end secuenciador_top;

architecture arqsecuenciador_top of secuenciador_top is
    component regi
        port(entrada : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
             hab : in STD_LOGIC;
             edo_sig : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
    end component;

    component secuenciador
        port(reloj, reset, cc : in STD_LOGIC;
             microinstruccion : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
             liga, vect, vmap : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
             pl, map_hab, vect_hab : out STD_LOGIC;
             estado_presente : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
    end component;

    component logica
        port(vf, qseleccionada : in STD_LOGIC;
             cc : out STD_LOGIC);
    end component;

    component multiplexor
        port(x, y, z, interrupcion : in STD_LOGIC;
             prueba : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
             qseleccionada : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal cpresente, sentrada, svect, smap, spl, sliga: STD_LOGIC_VECTOR(3
downto 0); --señales de 4 bits
    signal sprueba : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);--señales de 3 bits
    signal smicroinstruccion : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);--señales de 2
bits
```

```

signal cdivisor, svect_hab, smap_hab, spl_hab, svf, sqseleccionada, scc
: STD_LOGIC;--señales de 1 bit
begin
u1: entity work.relojlento(arqrelojlento) port map(clkl, cdivisor);
u2: entity work.memoria(arqmemoria) port map(cpresente,prueba=>sprueba,
vf=>svf, microinstruccion=>smicroinstruccion, liga=>sliga,
salida=>salida);
u3: entity work.deco(arqdeco) port map(cpresente, salida_deco);
u4: regi port map(reg_int, svect_hab, edo_sig=>svect);
u5: regi port map(reg_trans, smap_hab, edo_sig=>smap);
u6: regi port map(sliga, spl_hab, edo_sig=>spl);
u7: multiplexor port map(x, y, z, interrupcion, sprueba, sqseleccionada);
u8: logica port map(svf, sqseleccionada, cc=>scc);
u9: secuenciador port map(cdivisor, reset, scc, smicroinstruccion, spl,
svect, smap, spl_hab, smap_hab, svect_hab,cpresente);

end arqsecuenciador_top;

```

5) Diagrama esquemático del diseño en su caso.

Todo fue programado

6) Tabla de verdad de la lógica que administra los habilitadores de tercer estado.

I1	I0	notCC	Sel	notPL	notMAP	notVECT
0	0	*	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	*	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1